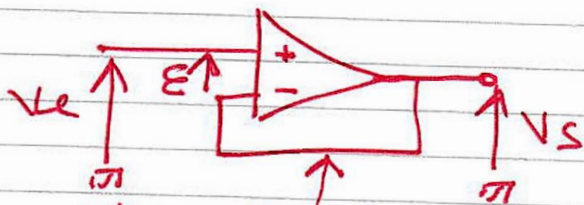


Exercice 1:



1.1. $V_e - E - V_s = 0 \quad E = 0V \text{ car}$


AOP est en régime linéaire (présence d'une CR⁻)

Conséquence ($E = 0V$) $\Rightarrow \boxed{V_s = V_e}$

$$\boxed{T = \frac{V_s}{V_e} = 1}$$

1.2 $Z_e = \frac{V_e}{i_+} = \frac{V_e}{0} = \infty$

Exercice 2

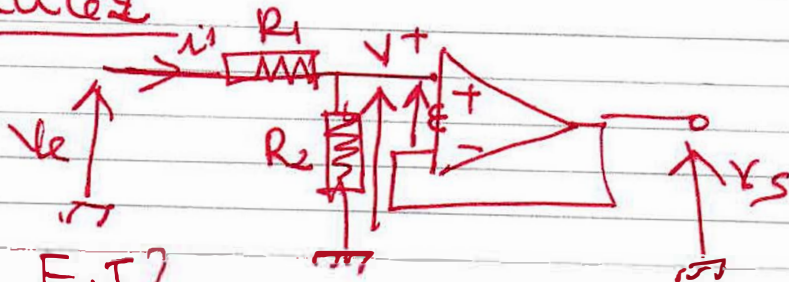

2.1 F.T?

$T = \frac{V_s}{V_e} \quad V^+ = V_e \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad (i^+ = i^- = 0)$

ALI (AOP) est en régime linéaire

$\frac{V^+}{V_e} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$

$T = \frac{V_s}{V_e} = \frac{V_s}{V^+} \times \left(\frac{V^+}{V_e} \right) ; \frac{V_s}{V^+} = 1$

- car $V_s = V^+ \quad (V^+ - E - V_s = 0)$

$\Rightarrow \boxed{V_s = V^+}$

donc $T = \frac{V_s}{V^+} \times \frac{V^+}{V_e} = 1 \times \frac{R_2}{R_1 + R_2}$


$$\boxed{T = \frac{R_2}{R_1 + R_2}}$$

2.2 $Z_e = \frac{V_e}{i_+} = R_1 + R_2$

$$\boxed{Z_e = R_1 + R_2}$$

Exercice 3

(2)

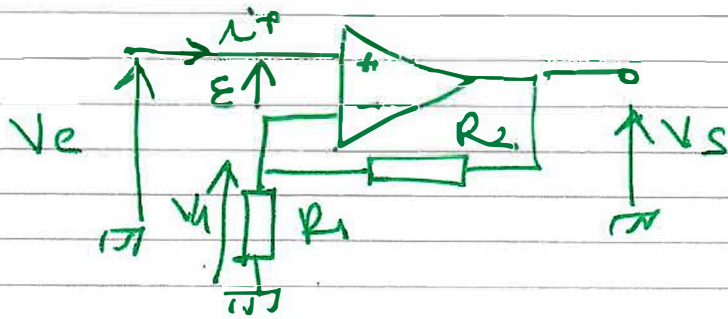


3.1 $T = \frac{V_s}{V_e}$ on $\delta V_e = \underbrace{E - V_1}_0 = 0$

$\Rightarrow V_e = V_1 = V_s \frac{R_1}{R_1 + R_2}$ (car CR) ($i^- = i^+ = 0$)

$\Rightarrow \frac{V_s}{V_e} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$

FT: $T = 1 + \frac{R_2}{R_1}$

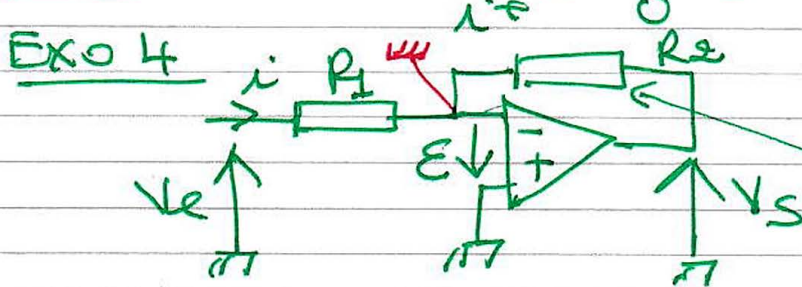3.2 $Z_e = \frac{V_e}{i} = \frac{V_e}{0} = +\infty$, $Z_e = +\infty$




4.1 $T = \frac{V_s}{V_e} = \frac{E}{0}$ car (CR) $E = 0V$

$i = \frac{V_e}{R_1} = -\frac{V_s}{R_2} \Rightarrow \frac{V_s}{V_e} = T = -\frac{R_2}{R_1}$

4.2 $Z_e = \frac{V_e}{i} = R_1$, $Z_e = R_1$

Exercice 5

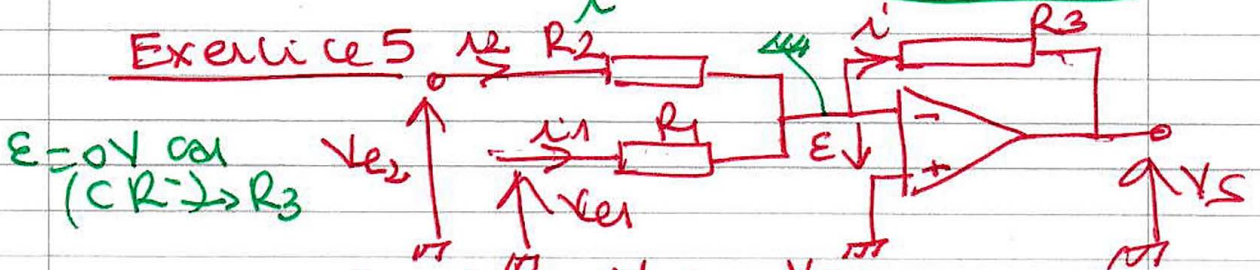


$E = 0V$ car (CR) $\rightarrow R_3$

5.1 $i = i_1 + i_2 = \frac{V_{e2}}{R_2} + \frac{V_{e1}}{R_1} =$

$-\frac{V_s}{R_3} = \frac{V_{e1}}{R_1} + \frac{V_{e2}}{R_2} \Rightarrow V_s = -R_3 \left(\frac{V_{e1}}{R_1} + \frac{V_{e2}}{R_2} \right)$

5.2 Si $R_1 = R_2 = R_3 \Rightarrow V_s = -(V_{e1} + V_{e2})$

Exercice 6

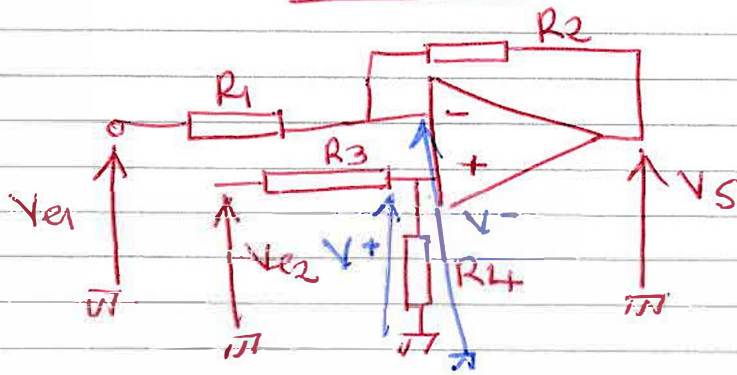

6.1 FT? $V_S = f(V_{e1}, V_{e2})$

ALI exten régime linéaire \Rightarrow car il y a une contre réaction négative : (R_2)
conséquences!

$$E_2 \quad V^+ - V^- = 0 \Rightarrow \boxed{V^+ = V^-} \quad (3)$$

$$V^+ = V_{e2} \cdot \frac{R_4}{R_3 + R_4} \quad V^- = \frac{V_{e1} + \frac{V_S}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} \quad (2')$$

on multiplie l'équation (2') au numérateur et au dénominateur par $R_1 R_2$

$$V^- = \frac{R_1 R_2 \left(\frac{V_{e1}}{R_1} + \frac{V_S}{R_2} \right)}{R_1 R_2 \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)} = \frac{V_{e1} R_2 + V_S R_1}{R_2 + R_1}$$

$$(3) \Rightarrow V^+ = V^- \Rightarrow \frac{V_{e2} R_4}{R_3 + R_4} = \frac{V_{e1} R_2 + V_S R_1}{R_2 + R_1}$$


$$\Rightarrow \frac{V_S R_1}{R_2 + R_1} = \frac{V_{e2} R_4}{R_3 + R_4} - \frac{V_{e1} R_2}{R_2 + R_1}$$

$$\boxed{V_S = \frac{R_2 + R_1}{R_1 R_2} \left(\frac{V_{e2} R_4}{R_3 + R_4} - \frac{V_{e1} R_2}{R_2 + R_1} \right)}$$

6.2 Si $R_1 = R_2 = R_3 = R_4$

$$\boxed{V_S = V_{e2} - V_{e1}} \quad \text{on a un soustracteur}$$

Exercice 7

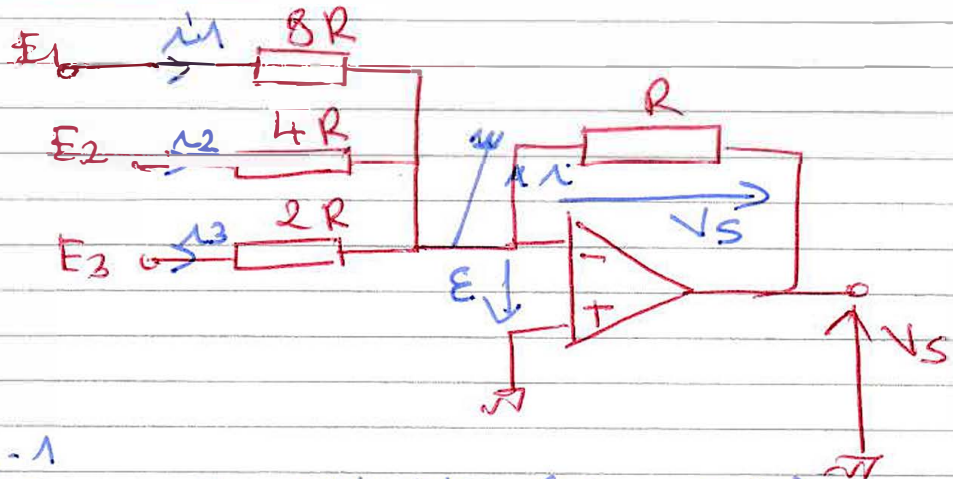

8.1

$$E = V^+ - V^- \text{ (car } CR^-) \Rightarrow V^+ = V^-$$

$$V^+ = 0V \Rightarrow \boxed{V^- = 0V}$$

$$E_1 \text{ passe aux bornes de } 8R \Rightarrow i_1 = \frac{E_1}{8R}$$

$$E_2 \text{ passe aux bornes de } 4R \Rightarrow i_2 = \frac{E_2}{4R}$$

$$E_3 \text{ passe aux bornes de } 2R \Rightarrow i_3 = \frac{E_3}{2R}$$

$$i = -\frac{V_S}{R} = i_1 + i_2 + i_3$$

$$\Rightarrow -\frac{V_S}{R} = \frac{E_1}{8R} + \frac{E_2}{4R} + \frac{E_3}{2R}$$

$$\Rightarrow V_S = -R \left(\frac{E_1}{8R} + \frac{E_2}{4R} + \frac{E_3}{2R} \right)$$

$$\boxed{V_S = - \left(\frac{E_1}{8} + \frac{E_2}{4} + \frac{E_3}{2} \right)}$$

201 fonction du montage
sorte de CAN.