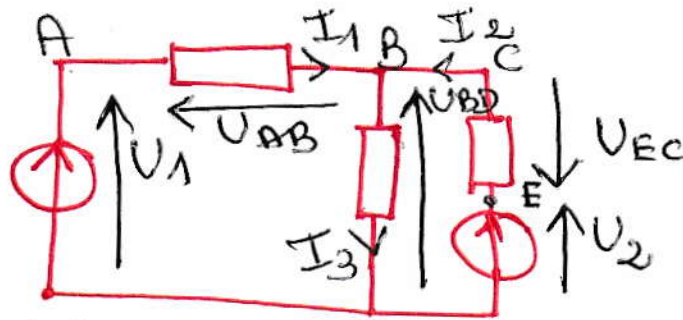


Correction TD: Loi des nœuds et loi des mailles

Exercice 1



1°) I_2 ? Loi des nœuds au point B:

$$I_1 + I_2 = I_3 \Rightarrow I_2 = I_3 - I_1$$

$$I_2 = 5 - 8 = -3 \text{ A}$$

$$\boxed{I_2 = -3 \text{ A}}$$

$I_2 < 0 \Rightarrow$ le vrai sens du courant est le contraire par rapport à celui indiqué.

2°) U_{AB} ?

Loi des mailles ABDA: $-U_{AB} - U_{BD} + U_1 = 0$

$$\Rightarrow U_{AB} = U_1 - U_{BD} = 120 - 80 = 40 \text{ V}$$

$$\boxed{U_{AB} = 40 \text{ V}}$$


U_{EC} ?

on applique la loi des mailles le long des branches: BCDB: $+U_{EC} - U_2 + U_{BD} = 0$

$$\Rightarrow U_{EC} = U_2 - U_{BD} = 50 - 80 = -30 \text{ V}$$

$$\boxed{U_{EC} = -30 \text{ V}}$$

Exercice 2

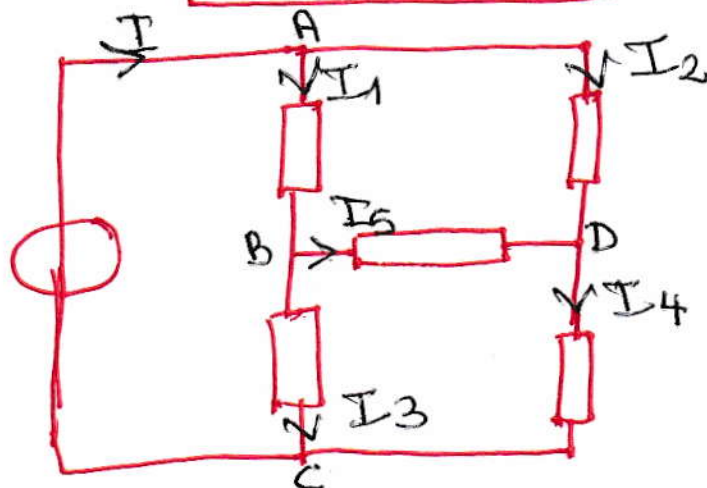

10) I_1, I_3 et I_4 ?

Loi des nœuds au point A:

$$I = I_1 + I_2 = 6 + 4 = 10 \text{ A}$$

$$I = 10 \text{ A}$$

Loi des nœuds au point B:

$$I_1 = I_3 + I_5 \Rightarrow I_3 = I_1 - I_5$$

$$I_3 = 6 - 2 = 4 \text{ A}$$

$$I_3 = 4 \text{ A}$$

Loi des nœuds au point C:

$$I_3 + I_4 = I \Rightarrow I_4 = I - I_3$$

$$I_4 = 10 - 4 = 6 \text{ A}$$

$$I_4 = 6 \text{ A}$$

autre méthode: Loi des nœuds au point D:

$$I_2 + I_5 = I_4 \Rightarrow I_4 = 4 + 2 = \underline{6 \text{ A}}$$

20) U_{AD}, U_{AB}, U_{DB} ?


Loi des mailles: ADC A

$$U_{AC} - U_{AD} - U_{DC} = 0$$

$$U_{AD} = U_{AC} - U_{DC}$$

$$U_{AD} = 150 - 30$$

$$U_{AD} = 120 \text{ V}$$

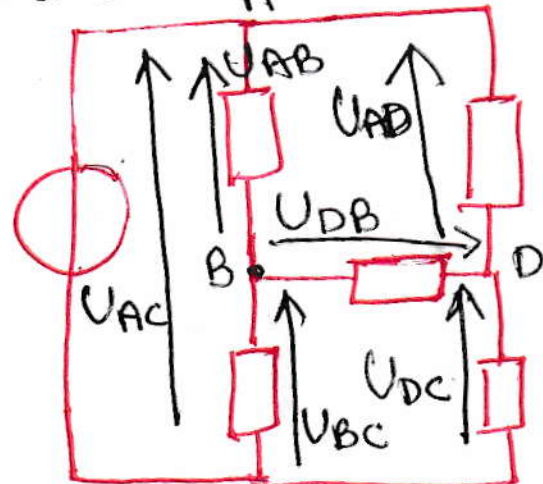

$$U_{AC} - U_{AB} - U_{BC} = 0$$

$$U_{AB} = U_{AC} - U_{BC} = 150 - 50$$


$$U_{AB} = 100 \text{ V}$$

mailles: ADBA: $-U_{AD} - U_{DB} + U_{AB} = 0$

$$U_{DB} = U_{AB} - U_{AD} = 100 - 120 = -20 \text{ V}$$

$$U_{DB} = -20 \text{ V}$$

Exercice 3

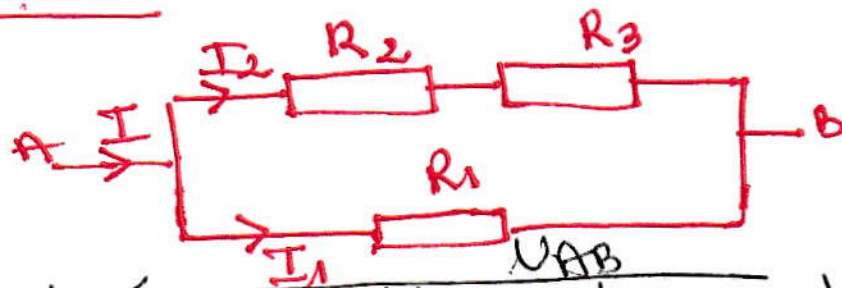

1^o/ La tension U_{AB} est aux bornes de la résistance $R_1 \Rightarrow U_{AB} = R_1 \times I_1$

$$\Rightarrow I_1 = \frac{U_{AB}}{R_1} = \frac{96}{20} = 4,8 \text{ A}$$

$$I_1 = 4,8 \text{ A}$$

$$2^{\text{o}}/ I_2 = \frac{U_{AB}}{R_2 + R_3} = \frac{96}{8 + 12} = 4,8 \text{ A}$$

$$I_2 = 4,8 \text{ A}$$

(tension U_{AB} est aux bornes de R_2 et R_3)

$$3^{\text{o}}/ I = I_1 + I_2 = 4,8 + 4,8 = 9,6 \text{ A}$$

$$I = 9,6 \text{ A}$$


$$R_{eq} = \frac{U_{AB}}{I} = \frac{96}{9,6} = 10 \Omega$$

$$R = 10 \Omega$$

$$4^{\text{e}}/ R_{eq} = \underbrace{R_1}_{20} \parallel \underbrace{(R_2 + R_3)}_{20} = \frac{20 \times 20}{20 + 20} = 10 \Omega$$

$$R_{eq} = 10 \Omega$$

Exercice 4

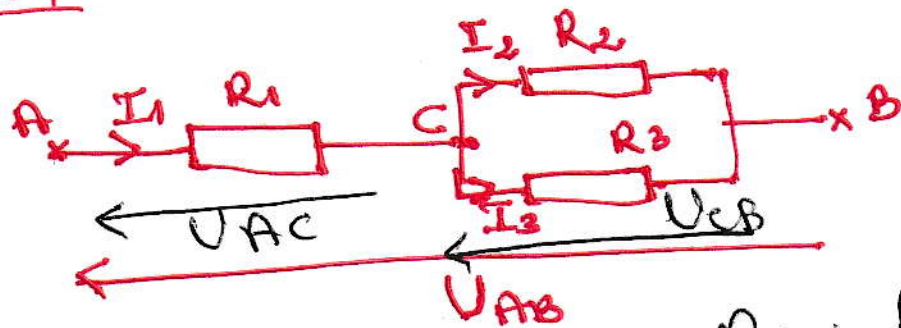

$$1^{\circ} / R = R_1 + (R_2 \parallel R_3) = R_1 + \frac{R_2 \times R_3}{R_2 + R_3}$$
$$R = 76 + \frac{40 \times 60}{40 + 60} = 76 + 24 = 100 \Omega$$

$$\boxed{R = 100 \Omega}$$

$$2^{\circ} / I_1 = \frac{U_{AB}}{R} = \frac{120}{100} = 1,2 \text{ A}$$

$$3^{\circ} / U_{AC} = R_1 \times I_1 = 76 \times 1,2 = \underline{\underline{91,2 \text{ V}}}$$

$$4^{\circ} / U_{CB} = R_{23} \times I_1 \quad R_{23} = \frac{R_2 \times R_3}{R_2 + R_3}$$

$$R_{23} = \frac{40 \times 60}{40 + 60} = 24 \Omega$$

$$U_{CB} = 24 \times 1,2 = \underline{\underline{28,8 \text{ V}}}$$

ou bien $U_{CB} = U_{AB} - U_{AC} = 120 - 91,2$

$$\boxed{U_{CB} = 28,8 \text{ V}} \quad -$$


$$5^{\circ} / I_2 = \frac{U_{CB}}{R_2} = \frac{28,8}{40} = 0,72 \text{ A}$$

$$I_3 = \frac{U_{CB}}{R_3} = \frac{28,8}{60} = 0,48 \text{ A}$$

$$6^{\circ} / I_1 = I_2 + I_3 = 0,72 + 0,48$$

$$\boxed{I_1 = 1,2 \text{ A}}$$

Exercice 5

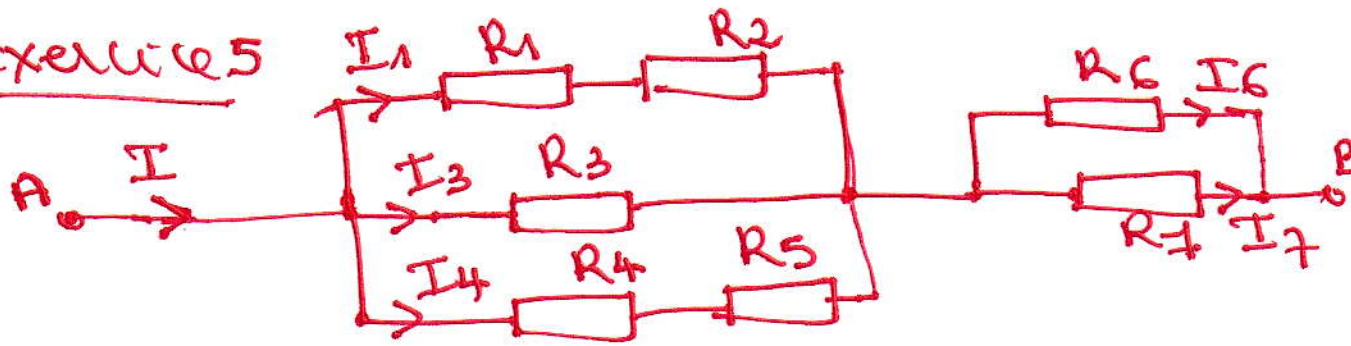


1e) R entre A et B ?

$$R_{AB} = (R_{12} \parallel R_3 \parallel R_{45}) + (R_6 \parallel R_7)$$

$$R_{12} = R_1 + R_2 = 60 + 40 = 100 \Omega$$
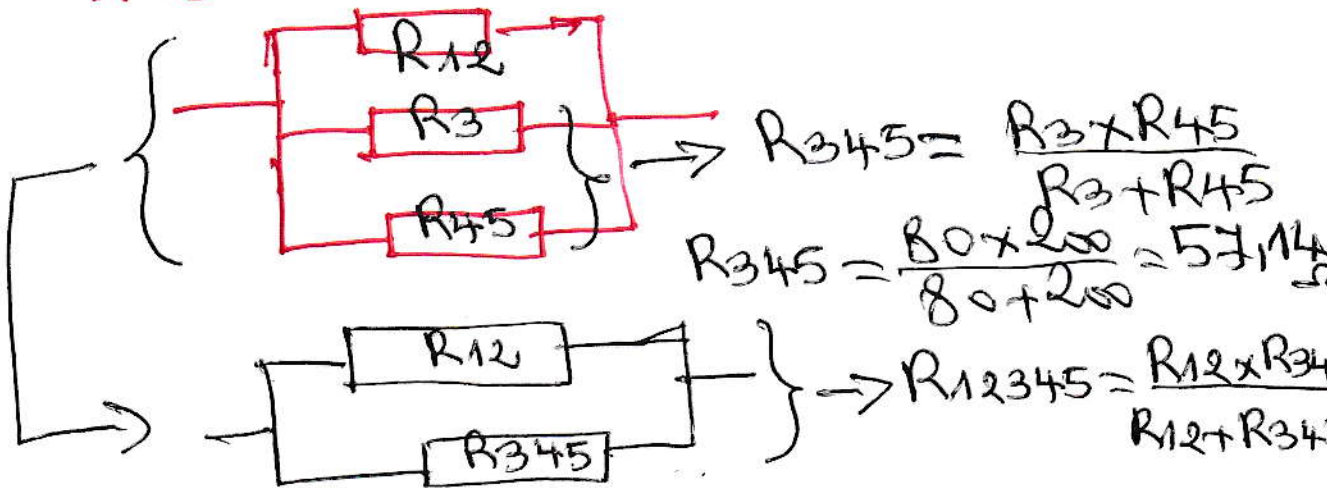
$$R_{45} = R_4 + R_5 = 120 + 80 = 200 \Omega$$



$$R_{345} = \frac{R_3 \times R_{45}}{R_3 + R_{45}} = \frac{80 \times 200}{80 + 200} = 57,14 \Omega$$

$$R_{12345} = \frac{100 \times 57,14}{100 + 57,14} = 36,14 \Omega$$

$$R_{67} = R_6 \parallel R_7 = \frac{R_6 \times R_7}{R_6 + R_7} = \frac{40 \times 60}{40 + 60} = 24 \Omega$$

finalment: $R_{AB} = 36,14 + 24 = 60,14 \Omega$

$$R_{AB} = 60,14 \Omega$$

2e) $U_{AB} = R_{AB} \times I = 60,14 \times 10 = 601,4 V$

$U_{R67} = R_{67} \times I = 24 \times 10 = 240 V$

$U_{12345} = R_{12345} \times I = 36,14 \times 10 = 361,4 V$

3e) $I_1 = \frac{U_{12345}}{R_1 + R_2} = \frac{361,4}{100} = 3,614 A$; $I_3 = \frac{U_{12345}}{R_3} = \frac{361,4}{80} = 4,5175 A$

$I_4 = \frac{U_{12345}}{R_{45}} = \frac{361,4}{200} = 1,807 A$

$$I_6 = \frac{U_{R6}}{R_6} = \frac{240}{40} = 6 \text{ A}$$

$$I_7 = \frac{U_{R7}}{R_7} = \frac{240}{60} = 4 \text{ A}$$

on vérifie que $I_1 + I_3 + I_4 = I_6 + I_7$

$$\underbrace{3,164 + 4,155 + 1,82}_{\underline{\underline{10,01 \text{ A}}}} = \underbrace{6 + 4}_{\underline{\underline{10 \text{ A}}}}$$