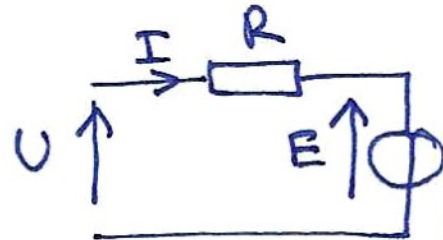


Partie A: étude du moteur

1.1  $\Omega = \frac{2\pi N}{60}$

$N_n = \frac{60}{2\pi} \times \Omega_n = \frac{60}{2\pi} \times 157 \approx 1500 \text{ tr/min}$

1.2



$E_n = U_n - R \cdot I_n$

$E_n = 220 - 0,95 \times I_n$

$E_n = K \times \Omega_n = 1,25 \times 157 = \underline{196,25 \text{ V}}$

$I_n = \frac{U_n - E_n}{R} = \frac{220 - 196,25}{0,95} = 25 \text{ A}$

$E_n = 196,25 \text{ V}$  et  $I_n = 25 \text{ A}$

1.3

$C_E = k \cdot \phi \cdot I$  le moteur est à aimants permanents  $\Rightarrow$  le flux magnétique produit par l'inducteur est constant  $\Rightarrow$  le produit  $\phi = k$  donc  $C_E = k \cdot I$

AN:  $C_E = 1,25 \times 25 = 31,25 \text{ N.m}$

$C_E = 31,25 \text{ N.m}$

1.4

$P_a = U_n I_n + \frac{U_e I_e}{0}$

car moteur à aimants permanents.

$P_a = 220 \times 25 = 5,5 \text{ kW}$

$P_a = 5,5 \text{ kW}$

$P_m = P_a - \text{pertes}$

$$P_{\text{ertes}} = P_{\text{Ji}} + \underbrace{P_{\text{Je}}}_0 + P_c$$

$$P_{\text{Ji}} = RI^2 = 0,95 \times 25^2 = 593,75 \text{ W}$$


$$P_c = P_{\text{Fe}} + P_{\text{mec}} \approx 0 \text{ (négligeables)}$$

$$\text{donc } P_u = P_a - P_{\text{Ji}} = 5500 - 593,75$$

$$\boxed{P_u = 4906 \text{ W}}$$

$$\text{Rendement: } \eta = \frac{P_u}{P_a} = \frac{4906}{5500} = 0,892$$

$$\boxed{\eta = 89,2\%}$$

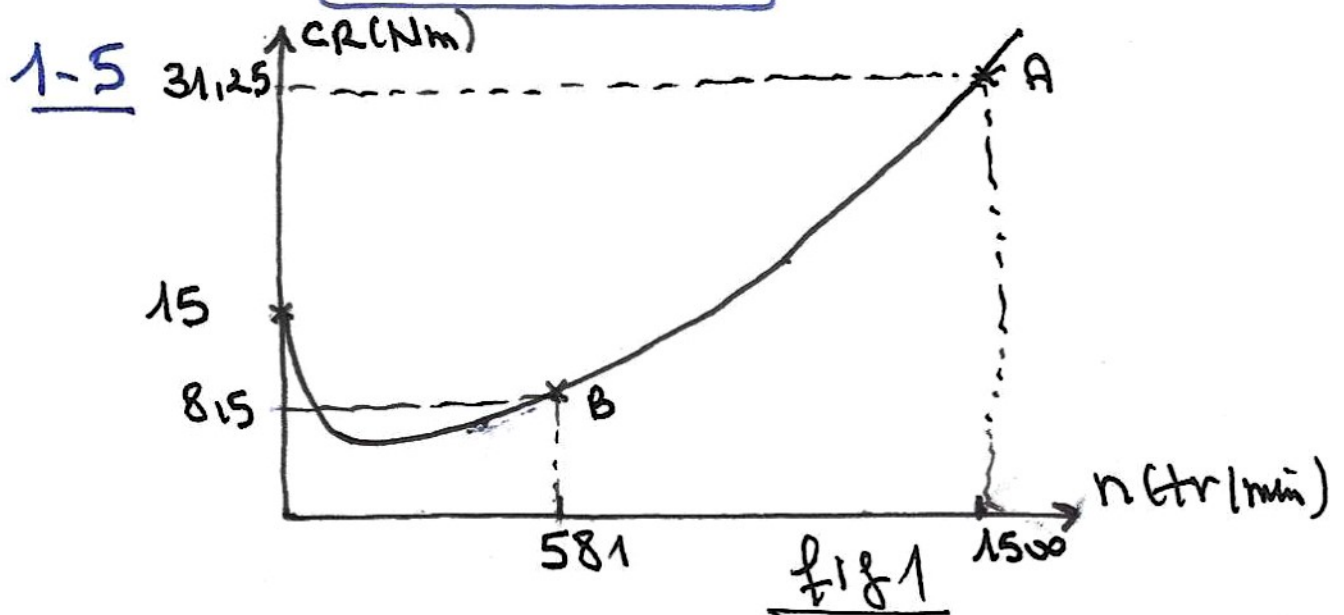

$$\text{Au point A: } n_A = 1500 \text{ tr/min}; C_M = 31,25 \text{ Nm}$$

$$E_A = \Omega_A \times K \quad \Omega_A = \frac{2\pi n_A}{60} = \frac{2\pi \times 1500}{60} = 157 \text{ rad/s}$$

$$\text{donc } E_A = 1,25 \times 157 = \underline{\underline{196,25 \text{ V}}}$$

$$I_A = \frac{C_M}{K} = \frac{C_F \cdot C_P^{\leftarrow 0}}{K} = \frac{31,25}{1,25} = \underline{\underline{25 \text{ A}}}$$

$$U_A = E_A + RI_A = 196,25 + 0,95 \times 25$$

$$\boxed{U_A = 220 \text{ V}}$$

1.6

Au démarrage il faut que  $C_{Ed} > C_{Rd}$

$$U_D = R I_D + E_D \text{ au démarrage } \rightarrow \omega = 0 \Rightarrow E_D = 0$$

$$\Rightarrow U_D = R I_D \Rightarrow I_D = \frac{U_D}{R} = \frac{22,8}{0,95}$$

$$\boxed{I_D = 24 \text{ A}}$$

$$C_{Ed} = K \times I_D = 1,25 \times 24 = 30 \text{ Nm}$$


$C_{Rd} = 15 \text{ Nm}$  donc on a  $C_{Ed} > C_{Rd}$   
le moteur démarre

Partie II : Étude du hacheur

Fig 2


$$U_0 = 275 \text{ V}$$

$$T = 0,14 \text{ ms}$$

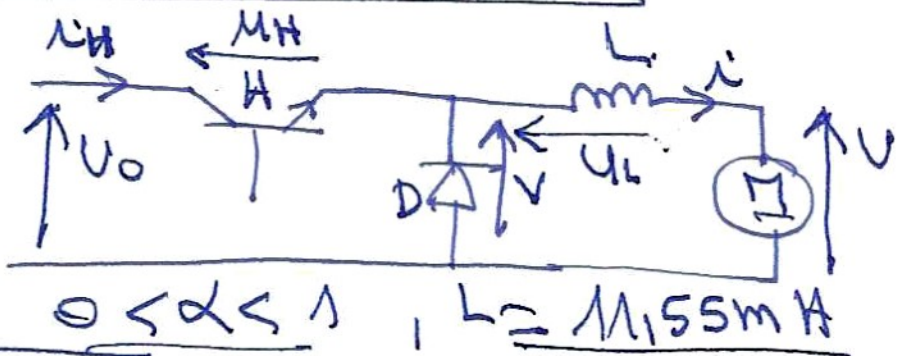


$$\boxed{C_E = K \cdot I_{moy}}$$

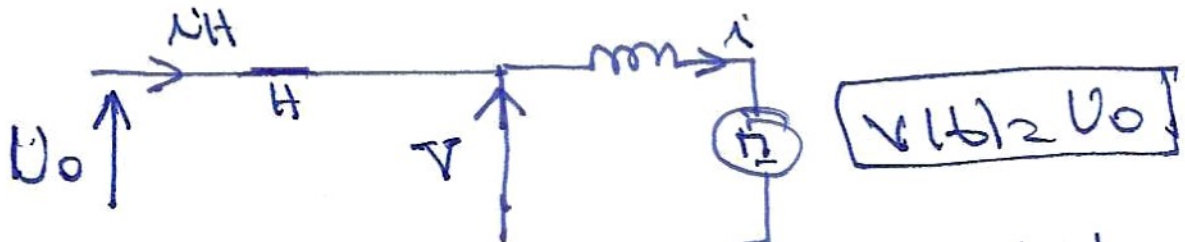
II.1e/ H : passant  $\Rightarrow$  ds de D : bloqué (circuit ouvert)



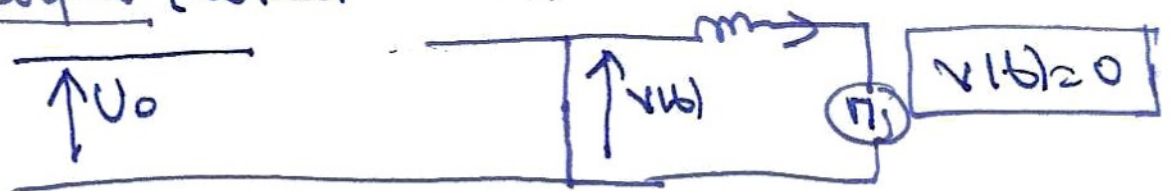H : bloqué (circuit ouvert)  $\Rightarrow$  D : conduit




## II.29

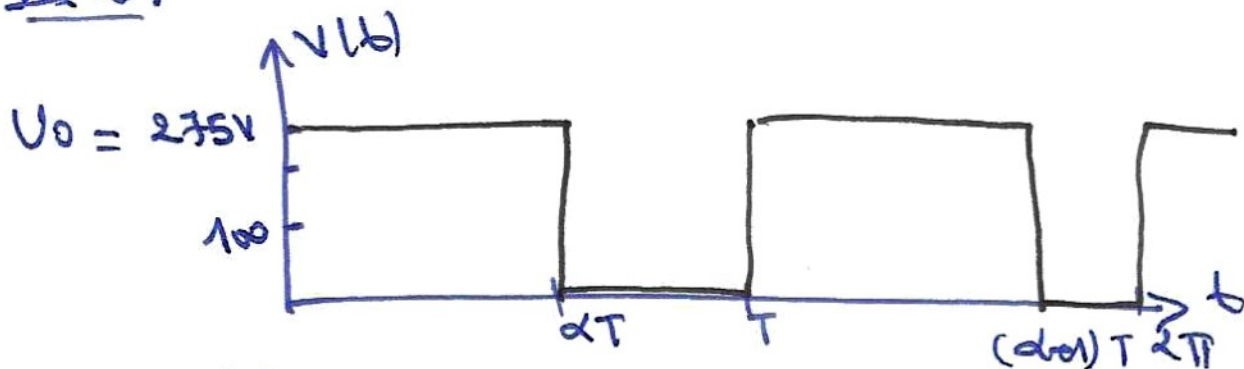

$$V_{\text{moy}} = \alpha \cdot U_0 = 0,4 \times 275 = \underline{\underline{110V}}$$

## II.3

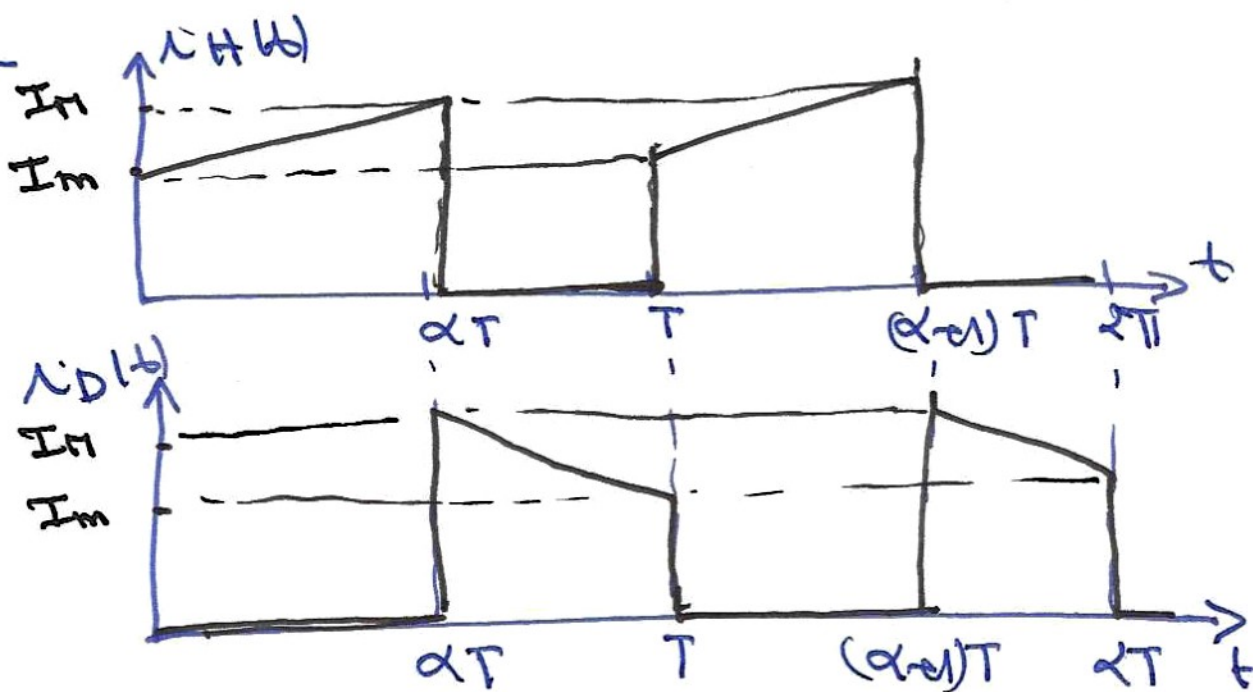

$$i = i_D + i_H$$

Pour  $0 < \alpha t < \alpha T$

H est passant D: bloqué

$$\Rightarrow i_D = 0 \Rightarrow \boxed{i_H = i}$$

Pour  $\alpha T < \alpha t < T \Rightarrow$  H est bloqué et

D: passante

$$\Rightarrow i_H = 0 \Rightarrow \boxed{i_D = i}$$

## II.4

Loi des mailles:  $v(t) = u_L + U$

en passant en valeurs moyennes:

$$V_{\text{moy}} = \underbrace{u_{L \text{ moy}}}_0 + U \Rightarrow \boxed{V_{\text{moy}} = U}$$

Comme  $V_{moy} = \alpha U_0 \Rightarrow \boxed{U = \alpha U_0}$

Pour  $U_A = 220V \Rightarrow \alpha_A = \frac{U_A}{U_0} = \frac{220}{275}$

$\boxed{\alpha_A = 0,8}$

Pour  $U_B = 82,5V \Rightarrow \alpha_B = \frac{U_B}{U_0} = \frac{82,5}{275}$

$\boxed{\alpha_B = 0,3}$

Ex. 5

$\Delta i = I_n - I_m = \frac{U_0 T_0 (1 - \alpha)}{L}$

Pour  $\alpha_B = 0,3 \Rightarrow I_{moy} = 6,8A$

$\Delta i = \frac{275 \times 0,4 \cdot 10^{-3} \times 0,3 (1 - 0,3)}{11,55 \cdot 10^{-2}} = 2A$

$\boxed{\Delta i = 2A}$

$\Delta i = I_{max} - I_{min}$  ;  $I_{moy} = \frac{I_{max} + I_{min}}{2}$

donc  $\begin{cases} I_n - I_m = \Delta i = 2 & \textcircled{1} \\ \frac{I_n + I_m}{2} = I_{moy} = 6,8 & \textcircled{2} \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} I_n - I_m = 2 \\ I_n + I_m = 2 \times 6,8 = 13,6 \end{cases}$

$2I_n = 15,8 \Rightarrow I_n = \frac{15,8}{2} = 7,9A$

$\textcircled{1} \Rightarrow I_m = I_n - \Delta i = 7,9 - 2 = 5,9A$

$\boxed{I_n = 7,9A}$  et  $\boxed{I_m = 5,9A}$

DR2

$$\alpha = 0.13$$

